

- 問1 20Ωの電熱線Xを4個使い、回路全体の合成抵抗が50Ωになるような回路を作りたい。このとき、4個の電熱線のつなぎ方として適切なものはどれか。 (2016年 岩手県公立入試 類似)
- 3個を並列につないだものに、残りの1個を直列につなぐ
 - 4個すべてを並列接続にする
 - 2個を直列につないだものと、残りの2個を並列につないだものを、さらに直列につなぐ
 - 4個すべてを直列接続にする
- 問2 電熱線を用いて水の温度を上昇させる実験を行います。1本の電熱線を用いた場合と、同じ電熱線を2本用意して並列につないだ場合を比較しました。同じ電圧を加えて実験を行ったとき、2本を並列につないだ場合の結果について正しく述べたものはどれですか。 (2019年 群馬県公立入試 類似)
- 回路全体の消費電力は電熱線1本のときと変わらないため、水の温度上昇の仕方も1本のときと変わらない。
 - 回路全体の消費電力はそれぞれの電熱線の消費電力の合計となるため、1本のときよりも水の温度が上昇しやすくなる。
 - 回路全体の抵抗が2倍になるため電流が流れにくくなり、1本のときよりも水の温度が上昇しにくくなる。
 - それぞれの電熱線に加わる電圧が半分に分散されるため、1本のときよりも水の温度が上昇しにくくなる。
- 問3 検流計につないだコイルの近くで磁石を動かし、誘導電流を発生させる実験を行いました。磁石の動かし方や条件を変えたとき、誘導電流の「向き」は変化させず、「強さ(電流の値)」だけを大きくするための方法として最も適切なものはどれですか。 (2021年 秋田県公立入試 類似)
- コイルの巻き数を減らして磁石を動かす
 - 磁石を近づける向きから遠ざける向きに変更する
 - 磁石を動かす速さを速くする
 - 磁石のN極とS極を反対にして動かす
- 問4 モーターの仕組みにおいて、回転速度が変化する原理を説明したものと、科学的に最も適切なものはどれですか。 (2022年 三重県公立入試 類似)
- 電流の向きを一定に保つと、コイルが常に同じ方向に力を受け続けるため、回転速度が速くなる。
 - 電流を大きくしたり磁石を強くしたりすると、コイルが磁界から受ける力が大きくなるため、回転速度が速くなる。
 - 電流を大きくしたり磁石を強くしたりすると、コイルの電気抵抗が減少するため、回転速度が速くなる。
 - 電流を小さくしたり磁石を弱くしたりすると、摩擦が少なくなるため、回転速度が速くなる。
- 問5 並列回路において、電源から流れ出る全体の電流と、枝分かれしたそれぞれの道を通る電流との間にはどのような関係がありますか。最も適切な説明を選びなさい。 (2018年 山口県公立入試 類似)
- 枝分かれした各部分を通る電流の大きさを掛け合わせた値が、全体の電流の大きさに等しくなる
 - 枝分かれした各部分を通る電流の大きさは、どこを測っても全体の電流と同じ大きさになる
 - 枝分かれした各部分を通る電流の大きさの和が、全体の電流の大きさに等しくなる
 - 枝分かれした各部分を通る電流の大きさの平均値が、全体の電流の大きさに等しくなる
- 問6 コイルと検流計をつないだ回路において、磁石のN極をコイルの上部から素早く近づけたところ、検流計の針が右側に振れました。次に、同じ磁石のN極をコイルの中から上部へ遠ざける操作を行った場合、検流計の針の動きはどうなりますか。 (2015年 群馬県公立入試 類似)
- 右側に振れる
 - 右側により大きく振れる
 - 左側に振れる
 - 振れずに中央で静止する
- 問7 電熱線に6.0Vの電圧をかけ、1.5Aの電流を5分間流し続けたとき、電熱線から発生する総熱量は何(J)(ジュール)ですか。 (2014年 群馬県公立入試 類似)
- 16200J
 - 2700J
 - 540J
 - 9.0J
- 問8 同じ抵抗値を持つ2つの抵抗器を直列につないだ回路を、同じ電圧の電源を用いたまま、2つの抵抗器を並列につなぐ回路に組み替えました。このとき、回路全体の消費電力は、直列回路のときと比べて何倍になりますか。 (2024年 新潟県公立入試 類似)
- 2倍になる
 - 2分の1になる
 - 変わらない
 - 4倍になる
- 問9 並列回路において、接続する抵抗器の数を増やしたときの「回路全体の抵抗」の変化と、その理由について説明したものととして適切なものはどれですか。 (2019年 山梨県公立入試 類似)
- 電流の通り道が長くなるため、回路全体の抵抗は大きくなる
 - 電流の通り道が増えるため、回路全体の抵抗は小さくなる
 - 各抵抗器に流れる電流が減少するため、回路全体の抵抗は大きくなる
 - 回路全体の電圧が分散されるため、回路全体の抵抗は小さくなる
- 問10 電源装置に抵抗器、電流計、電圧計をつないだ回路において、電圧を段階的に2倍、3倍と変化させて、そのとき流れる電流の大きさを測定する実験を行いました。この実験の結果から導き出される、電圧と電流の関係についての正しい説明はどれですか。 (2026年 群馬県公立入試 類似)
- 電圧を2倍にすると、流れる電流の大きさは4倍になる
 - 電圧を2倍にすると、流れる電流の大きさも2倍になる
 - 電圧を2倍にすると、流れる電流の大きさは2分の1倍になる
 - 電圧を2倍にしても、流れる電流の大きさは変化しない
- 問11 電熱線などの抵抗器において、流れる電流の強さがその両端に加わる電圧に比例するという法則を何といいますか。 (2020年 富山県公立入試 類似)
- 作用・反作用の法則
 - オームの法則
 - 質量保存の法則
 - フックの法則
- 問12 電気器具を一定時間使用したときに消費されるエネルギーの総量を「電力量」といいます。単位にジュール(J)を用いるとき、電力量を算出するための正しい方法はどれですか。 (2022年 岡山県公立入試 類似)
- 消費電力(W)に使用した時間(s)をかける
 - 電流(A)を使用した時間(s)でわる
 - 消費電力(W)を使用した時間(s)でわる
 - 電圧(V)に使用した時間(s)をかける
- 問13 交流の波形を詳しく調べると、0秒から0.08秒までの間に、波が合計でちょうど2周期含まれていることがわかった。このとき、この交流の「周期」と「周波数」の説明として正しいものを選びなさい。 (2024年 富山県公立入試 類似)
- 周期は0.08秒であり、周波数は12.5Hzである
 - 周期は0.04秒であり、周波数は25Hzである
 - 周期は0.04秒であり、周波数は50Hzである
 - 周期は2秒であり、周波数は0.5Hzである
- 問14 1個の豆電球、スイッチ、電源を導線でつないだ回路において、電流計と電圧計を正しく接続する際の手順や様子を説明したものととして正しいものはどれか。 (2026年 岡山県公立入試 類似)
- 電流計は回路の一部を切り離してその間に挟むように入れ、電圧計は豆電球の両端にある端子から枝分かれさせるようにしてつなぐ。
 - 電流計も電圧計も、豆電球に続く一本の道筋の中に順番に並ぶようにしてつなぐ。
 - 電流計は豆電球の両端にある端子から枝分かれさせるようにしてつなぐ、電圧計は回路の一部を切り離してその間に挟むように入れる。
 - 電流計も電圧計も、電源から出た導線を二股に分けたそれぞれの先に、豆電球と並ぶようにつなぐ。