

- 問1 電熱線が1つ接続されている回路に、さらに別の電熱線を並列に追加して接続したとき、回路全体の抵抗（合成抵抗）と、回路全体を流れる電流の変化について述べたものとして正しいものはどれか。（2020年 沖縄県公立入試 類似）
- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. 回路全体の抵抗は小さくなり、流れる電流は大きくなる | 2. 回路全体の抵抗は大きくなり、流れる電流も大きくなる | 3. 回路全体の抵抗は小さくなり、流れる電流も小さくなる | 4. 回路全体の抵抗は大きくなり、流れる電流は小さくなる |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
- 問2 水平な厚紙の中央に垂直な導線を通し、その周囲にいくつかの方位磁針を置いて電流を流す実験を行いました。導線に流す電流の向きを逆にしたとき、磁界の様子や方位磁針の動きはどのように変化しますか。（2018年 石川県公立入試 類似）
- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. 磁界が消滅し、方位磁針はすべて北を指すようになる | 2. 磁界の強さが変化し、方位磁針の振れる角度が大きくなる | 3. 磁界の向きが逆になり、方位磁針のN極が指す向きも逆になる | 4. 磁界の向きは変わらず、方位磁針のN極が指す向きも変わらない |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
- 問3 オームの法則を確かめる実験を行う際、抵抗器を流れる電流と、抵抗器の両端にかかる電圧を正しく測定するための計器の接続方法について説明したものとして、最も適切なものはどれですか。（2021年 福井県公立入試 類似）
- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1. 電流計と電圧計の両方を、抵抗器に対して並列に接続する | 2. 電流計と電圧計の両方を、抵抗器に対して直列に接続する | 3. 電流計を抵抗器に対して直列に接続し、電圧計を抵抗器に対して並列に接続する | 4. 電流計を抵抗器に対して並列に接続し、電圧計を抵抗器に対して直列に接続する |
|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
- 問4 電圧と電流が比例関係にある電熱線があります。この電熱線に2.0Vの電圧をかけたとき、流れる電流は0.2Aでした。この同じ電熱線に5.0Vの電圧をかけたとき、流れる電流の大きさは何Aになりますか。（2018年 長崎県公立入試 類似）
- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1. 5.0A | 2. 0.1A | 3. 0.5A | 4. 2.5A |
|---------|---------|---------|---------|
- 問5 発泡ポリスチレンのカップに100gの水を入れ、電熱線、電圧計、電流計、電源装置をつないだ回路で5分間電流を流し、水温の変化を調べる実験を行いました。この実験において、周囲の空気と水との間で行われる熱の出入りが、測定結果に与える影響についての説明として正しいものはどれですか。（2024年 香川県公立入試 類似）
- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1. 発泡ポリスチレンのカップは断熱性が高いため、水温と室温にどれほど差があっても、周囲の空気との熱のやり取りは無視できる | 2. 実験開始時の水温が室温と同じであれば、実験の前半は周囲から熱を受け取り、後半は周囲へ熱を逃がすことで、誤差を相殺できる | 3. 水温が室温よりも高い状態で実験を開始すると、周囲の空気から水へ熱が移動するため、計算される熱量は本来の値より大きくなる | 4. 電流を流す時間が長くなるほど、周囲の空気から水へ伝わる熱量は減少し、電熱線からの熱だけが正しく測定されるようになる |
|---|--|--|--|
- 問6 1.5Vの電源に、未知の抵抗器と豆電球が並列に接続された回路において、豆電球を流れる電流が0.1A、回路全体を流れる電流が0.4Aでした。このとき、この未知の抵抗器の抵抗値として正しいものを求めなさい。（2016年 福井県公立入試 類似）
- | | | | |
|--------|-------|----------|--------|
| 1. 15Ω | 2. 5Ω | 3. 3.75Ω | 4. 10Ω |
|--------|-------|----------|--------|
- 問7 電熱線などの電気器具において、単位時間あたりに消費される電気エネルギーの大きさを電力と呼ぶ。この電力を求めるための電圧と電流の関係について述べたものとして、最も適切なものはどれか。（2023年 栃木県公立入試 類似）
- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. 電力は、電圧を電流で割ることで求められる。 | 2. 電力は、電圧と電流の積によって求められる。 | 3. 電力は、電流を電圧で割ることで求められる。 | 4. 電力は、電圧と電流の和によって求められる。 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
- 問8 電熱線に電流を流したときに発生する熱量の単位と、その熱量を算出するための関係性として正しいものはどれか。（2018年 大阪府公立入試 類似）
- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1. 単位はワット（W）を用い、電流（アンペア）に電圧（ボルト）をかけて算出する。 | 2. 単位はジュール（J）を用い、電力（ワット）を電流を流した時間（秒）で割って算出する。 | 3. 単位はジュール（J）を用い、電力（ワット）に電流を流した時間（秒）をかけて算出する。 | 4. 単位はワット（W）を用い、電圧（ボルト）に電流を流した時間（秒）をかけて算出する。 |
|---|---|---|--|
- 問9 電圧を一定に保って実験を行う際、回路に流れる電流の大きさと、その回路における電気抵抗の大きさにはどのような関係があるか。（2018年 山形県公立入試 類似）
- | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1. 電気抵抗の大きさと流れる電流の大きさは無関係である | 2. 電気抵抗が小さいほど、流れる電流は小さくなる | 3. 電気抵抗が大きくなるほど、流れる電流も大きくなる | 4. 電気抵抗が小さいほど、流れる電流は大きくなる |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
- 問10 検流計をつないだコイルに対して棒磁石を動かし、誘導電流を発生させる実験を行います。この実験において、誘導電流が発生しない条件として正しいものはどれですか。（2019年 広島県公立入試 類似）
- | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 磁石のS極を、速いスピードでコイルから遠ざける。 | 2. 磁石を固定したまま、コイルを磁石から遠ざけるように動かす。 | 3. 非常に強い磁力を持つ磁石を、コイルのすぐそばで静止させておく。 | 4. コイルを固定したまま、磁石をコイルの内部に向かって近づける。 |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
- 問11 導線を巻いたコイルに電流を流すと、その周囲や内部に磁界が発生します。電流の流れる向きから磁界の向きを判断する際に用いられる法則の名称として、最も適切なものを答えなさい。（2018年 東京都公立入試 類似）
- | | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------|
| 1. 右ねじの法則 | 2. フレミングの左手の法則 | 3. オームの法則 | 4. 慣性の法則 |
|-----------|----------------|-----------|----------|
- 問12 100ボルトの電圧を用いる電源に、7.5ワットの白熱電球Aと、60ワットの白熱電球Bをそれぞれつなぎ、明るさを比較する実験を行った。このときの実験結果について述べた文として正しいものはどれか。（2026年 滋賀県公立入試 類似）
- | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. 供給される電圧が同じ100ボルトであれば、どちらの電球も明るさは同じである。 | 2. 白熱電球Aの方が消費電力が小さいため、白熱電球Bよりも明るい。 | 3. ワット数が大きい白熱電球Bは、より多くの電圧を必要とするため暗くなる。 | 4. 白熱電球Bの方が消費電力が大きいため、白熱電球Aよりも明るい。 |
|---|------------------------------------|--|------------------------------------|
- 問13 コイルの回転角度を、真下を0度として反時計回りに90度、180度、270度と定めた実験装置があります。この装置でコイルを継続して回転させるために、回転軸のエナメル線の被覆を半分だけ剥がして「整流」の仕組みを作ります。この実験における観察結果や操作として適切なものはどれか。（2023年 石川県公立入試 類似）
- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1. 絶縁体の部分がブラシに接触している間は、コイルに電流が流れないため磁界から力を受けないが、コイルは慣性によって回転を続ける。 | 2. 電流を制御する仕組みは、電磁誘導によってコイルに発生する電圧を一定に保ち、回転の勢いを強めるために行われる。 | 3. コイルが180度回転するごとに電流の向きを自動的に入れ替える必要はないため、エナメルは両端ともすべて剥がすのが最も効率的である。 | 4. 絶縁体がブラシに接する時間を短くすればするほど、コイルの回転に対する慣性が働きやすくなり、回転速度は限りなく上昇する。 |
|---|---|---|--|