

- 1 回路において、電流が枝分かれすることなく、一つの通り道を通して流れる接続方法を何という？
- 2 回路を流れる電流の強さを表す単位として、アンペアの1000分の1を表す単位を何という？
- 3 電磁誘導を利用して、力学的エネルギーを電気エネルギーへと変換する装置を何という？
- 4 電流計を使って回路の電流を測定する際、回路の電源側の極と正しく接続しなければならない端子を何という？
- 5 コイルの近くで磁石を動かすとき、流れる電流の大きさに影響を与える磁気の通り道を表す線のことを何という？
- 6 回路に電流を流そうとするはたらきの大きさを指す言葉を何という？
- 7 電気器具が一定の時間あたりに消費するエネルギーの大きさを何という？
- 8 電力の単位である1ワットは、1秒間にどれだけのエネルギーが変換される仕事率を指す？
- 9 電流計を回路に対して測定したい箇所と一列に並ぶように接続する方法を何という？
- 10 誘導電流を強くするために、磁石を速く動かす以外にコイルに対して行う工夫は何を増やすこと？
- 11 回路において、電流は電源のどの極からマイナス極の向きへ流れると決められている？
- 12 コイルに電流を流すと、その周囲に発生する物理的な場を何という？
- 13 回路の電圧の大きさを測る計器は、測定したい部分に対してどのように接続するのが適切か？
- 14 直線電流の周りに生じる磁界の向きを調べるために使われる法則の名前は何か？
- 15 磁界の中の点に方位磁針を置いたとき、磁界の向きとして定義されるのはどちらの極が指す方向？
- 16 回路の抵抗器で、流れる電流が強いほど、また加わる電圧が高いほど大きくなる、発生する熱の量を何という？
- 17 導線に電気を流したとき、その周囲に発生し、方位磁針を振れさせる磁力のはたらく空間を何という？
- 18 磁石の同じ極どうしを近づけたときに見られる現象を何という？
- 19 並列回路の各部分に電源と同じ大きさでかかる、電流を流そうとするはたらきを何という？
- 20 電流が磁界から受ける力を利用して、電気エネルギーを回転運動に変える装置を何という？

